

HI4 ハードウェア実験 VHDLのまとめ

縄田（神崎先生）


今後の予定

実施日	内容
6/12	第1回実験前半: VHDL座学および情報収集
6/19	第1回実験後半: VHDL演習(実装方法の習得)
6/26	第2回実験前半: 組み合わせ回路実験
7/ 3	第2回実験後半: 組み合わせ回路実験
7/10	第3回実験前半: 順序回路実験
7/17	第3回実験後半: 順序回路実験

FPGAとその用途

FPGA (Field Programmable Gate Array)とは・・

 - PLD(Programmable Logic Device)の一種
- 製造後に内部の論理回路を自由に変更できる



FPGAの用途

- 液晶テレビ, レコーダなどのAV機器
 - 携帯電話の基地局などの無線機器
 - ホビー
- 他多数



VHDLについて

VHDL :VHSIC Hardware Description Language

- FPGAの内部構造を記述するHDL(ハードウェア記述言語)の一種
- Verilog-HDLと並んでHDLの主流となっている

VHDLコードの構成

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

ライブラリ宣言

必要なライブラリ・パッケージの指定

```
entity test is  
  port (  
    sw_in : in std_logic;  
    led_out : out std_logic);  
end test;
```

エンティティ宣言

入出力関係の記述

```
architecture rtl of test is  
begin  
  led_out <= sw_in;  
end rtl;
```

アーキテクチャ宣言

回路構成の記述

エンティティ宣言

- ポートの宣言を並べて入出力の部品を用意する
 - port (ポート名 : モード型 データ型);
- モード型
 - in(入力), out(出力), inout(双方向)
- データ型(よく使うもの)
 - std_logic : 1ビット
 - std_logic_vector(n downto 0) : nビット
 - integer : 整数型(32ビット)

アーキテクチャ宣言

```
architecture rtl of led_blink is
```

```
signal div_counter : std_logic_vector(24 downto 0);  
signal div_clk : std_logic;  
signal light : std_logic;
```

信号宣言部

```
begin  
    div_clk <= div_counter(22);  
  
    process (clk)  
    begin  
        if clk'event and clk = '1' then  
            div_counter <= div_counter + 1;  
        end if;  
    end process;
```

機能宣言部

```
end rtl;
```

- 信号宣言部では, signal(内部で用いる信号)などの宣言を並べる
- 機能宣言部では, 信号の関係やprocess文を並べる

VHDLコードの構成

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

ライブラリ宣言

必要なライブラリ・パッケージの指定

```
entity test is  
  port (  
    sw_in : in std_logic;  
    led_out : out std_logic);  
end test;
```

エンティティ宣言

入出力関係の記述

```
architecture rtl of test is  
begin  
  led_out <= sw_in;  
end rtl;
```

信号代入文

アーキテクチャ宣言

回路構成の記述

リスト1

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

ライブラリ宣言

```
entity NAND_CIRCUIT is  
  port (  
    A : in std_logic;  
    B : in std_logic;  
    C : out std_logic);  
end NAND_CIRCUIT;
```

エンティティ宣言

```
architecture rtl of NAND_CIRCUIT is  
  signal ab : std_logic;  
begin  
  ab <= A and B;  
  C <= not ab;  
end rtl;
```

アーキテクチャ宣言

リスト2

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

ライブラリ宣言

```
entity REI2 is  
  port (  
    A : in std_logic_vector(7 downto 0);  
    B : in std_logic_vector(6 downto 0);  
    Z : out std_logic_vector(8 downto 0);  
  end REI2;
```

エンティティ宣言

```
architecture rtl of REI2 is  
begin  
  Z <= ('0' & A) + ('0' & '0' & B);  
end rtl;
```

アーキテクチャ宣言

process文

文をシーケンシャル(順番)に実行させたいときに使用する.

センシティビティ・リスト

process (A, B, C) A,B,Cのどれかに変化があったとき..

begin

X <= A;


Y <= B and C;

end process;

順番に実行

複数のプロセスで、同じ信号への代入はできない.

process文と実行のタイミング

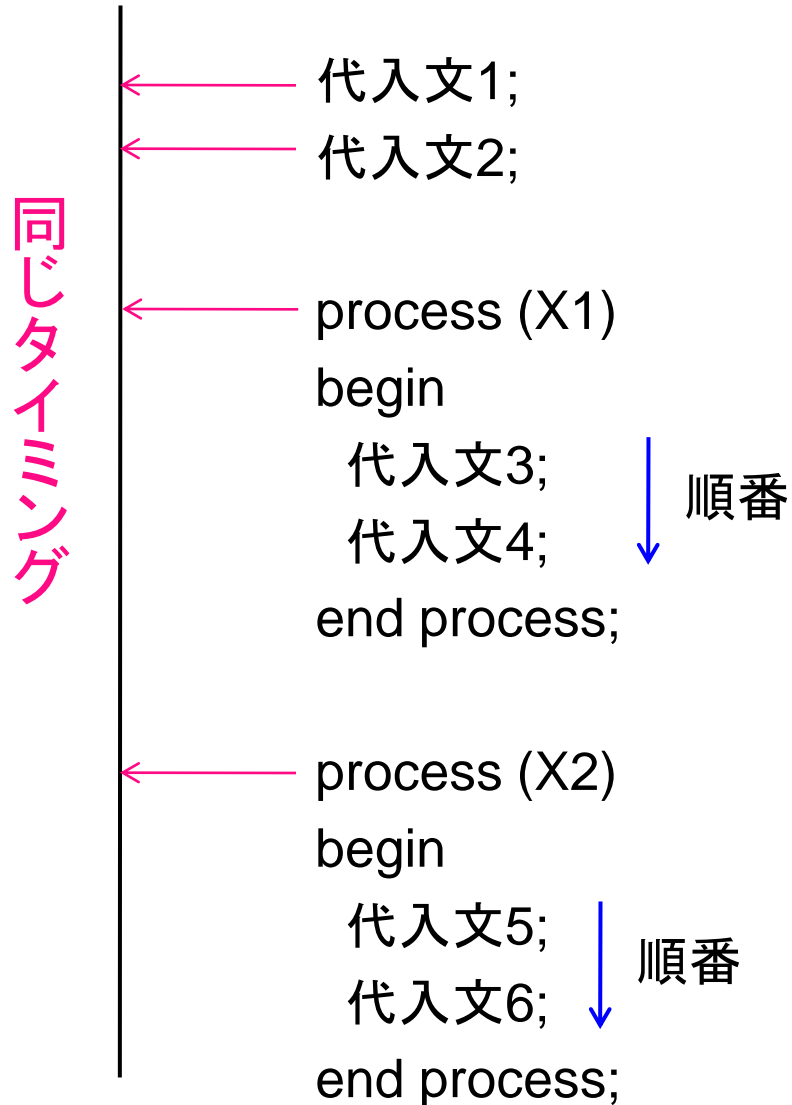

process文と実行のタイミング

d <= a;

process(b)

begin

d <= b;

end process;

process(c)

begin

d <= c;

end process;

同時処理

エラー

リスト3

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

ライブラリ宣言

```
entity REI3 is  
  port (  
    D : in std_logic_vector(1 downto 0);  
    Y : in std_logic_vector(3 downto 0);  
  end REI3;
```

エンティティ宣言

```
architecture rtl of REI3 is  
begin  
  process ( D )  
  begin  
    -- case文による出力の場合分け  
    case D is  
      when "00" => Y <= "0001";  
      when "01" => Y <= "0010";  
      when "10" => Y <= "0100";  
      when "11" => Y <= "1000";  
      when others => Y <= "XXXX";  
    end case;  
  end process;  
end rtl;
```

アーキテクチャ宣言

process文内の代表的な制御文

- if文
- case文
- loop文
 - for-loop文
 - while-loop文

signalとvariable

- signal (信号宣言)
 - architecture, entity内等で宣言.
 - \leq で代入する. 例: $X \leq A + B;$
 - 同時処理の対象となる
- variable (変数宣言)
 - process内等で, 一時的に用いる変数.
 - $:=$ で代入する. 例: $X := A + B;$
 - 実行時, 即時に反映される

エッジ検出

processの中では、特定の信号の立ち上がり(立ち下がり)のタイミングで処理を行いたい場合が多くある.

- 立ち上がりの検出
 - if(clk'event and clk='1') then..
 - if(rising_edge(clk)) then ..
- 立ち下がりの検出
 - if(clk'event and clk='0') then..
 - if(falling_edge(clk)) then ..

1つのprocess内では、複数回のエッジ検出はできないことに注意する.

エッジ検出

architecture rtl of led_blink is

```
signal div_counter : std_logic_vector(24 downto 0);  
signal div_clk : std_logic;  
signal light : std_logic;
```

```
begin
```

```
  div_clk <= div_counter(22);
```

```
  process (clk)
```

```
  begin
```

```
    if clk'event and clk = '1' then
```

```
      div_counter <= div_counter + 1;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

```
end rtl;
```

よくあるエラー

- 複数のプロセスで、同じ信号への代入が行われている.

プロセスを1つにまとめるなどの修正が必要

- 1つのプロセス内で、エッジ検出が複数回行われている.

コード設計の修正が必要

実験に関する注意

- QuartusのエラーメッセージやDE2のマニュアルは英語で書かれている。英語に自信のない人は辞書を持参すること。
- 基本的に居残り実験は認めない。予習・復習を十分行い実験中は真剣に取り組むこと。
- 公欠などで実験を休む場合は、原則事前に連絡し、追実験を願い出ること。
- Quartusの環境をインストールしたい人はDVDを貸し出します。ただしボードは貸し出し不可。

来週の実験に関する注意

- レポートには以下の情報を加えること.
 - ・ピン設定情報
 - ・初めて使用した際の感想,今後の注意点など
- 新しいプログラムを作成する際は,プロジェクトから新規に作成すること.